

Lab3：单周期CPU实验与仿真模拟 实验报告

实验目的

1. 掌握不同类型指令在数据通路中的执行路径，并用Verilog描述、实现
2. 掌握Vivado仿真方式

设计思路概述

导入实验一、二中已经实现的模块以及提供的加法器、选择器模块后，使用Block memory generator实例化指令ROM以及数据RAM。完成以上步骤后Lab3的文件树如下：

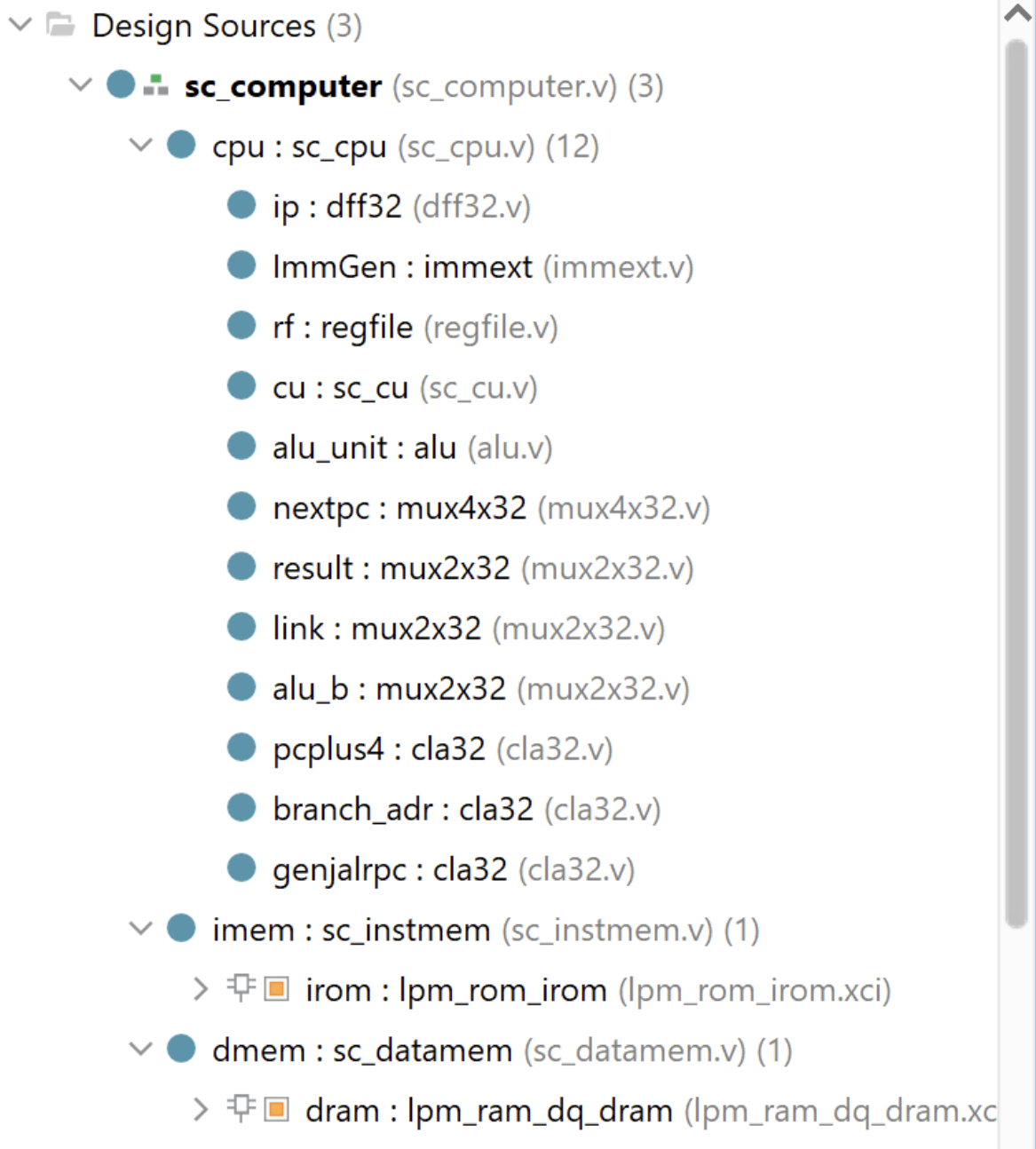


图1: Vivado工程文件树截图

根据实验指导书中的结构图，在 `sc_cpu.v` 文件中完成各模块的例化以及信号在各模块间的通路。

以register file的例化为例。指导书中给出的信号图如下图：

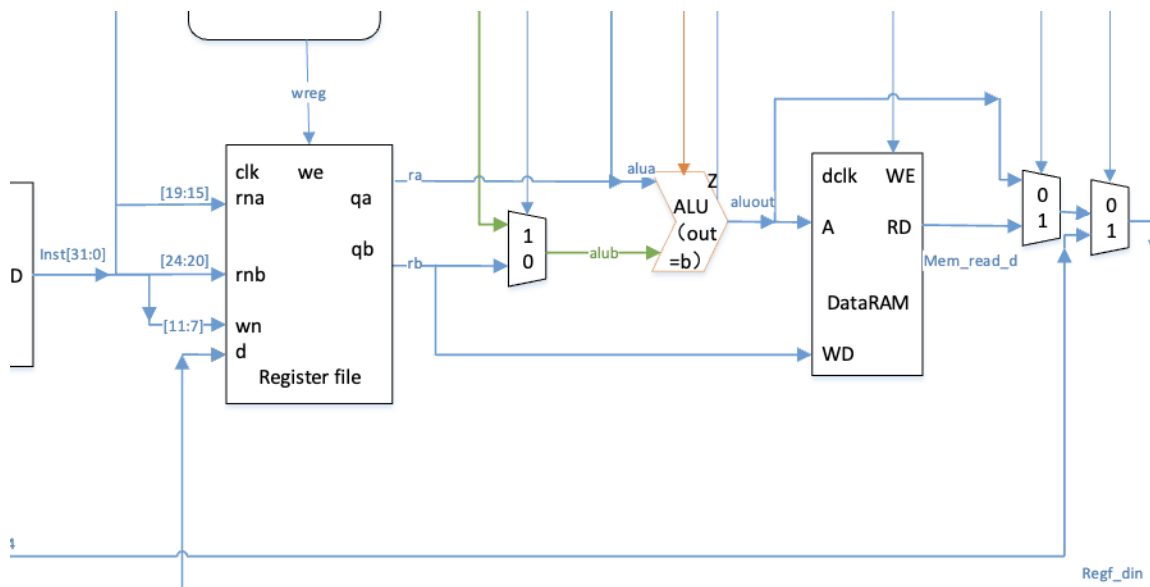


图2: 指导书中register file数据通路

例化register file模块的代码如下图。从 `sc_cpu` 模块定义中找到对应信号并接入实例化的regfile模块的输入、输出即可完成数据通路的连接。

```

13
12      //register file,  mux2x32 , regfile
11      regfile rf(
10          .clk(clock),
9          .clrn(resetn),
8          .rna(inst[19:15]),
7          .rnb(inst[24:20]),
6          .qa(ra),
5          .qb(rb),
4          .wn(inst[11:7]),
3          .we(wreg),
2          .d(regf_din)
1      );
33      assign data = rb;
1

```

图3: register file例化代码

三个mux2x32的例化数据通路图和代码如下图。这三个二路选择器用于产生alub以及regf_din。

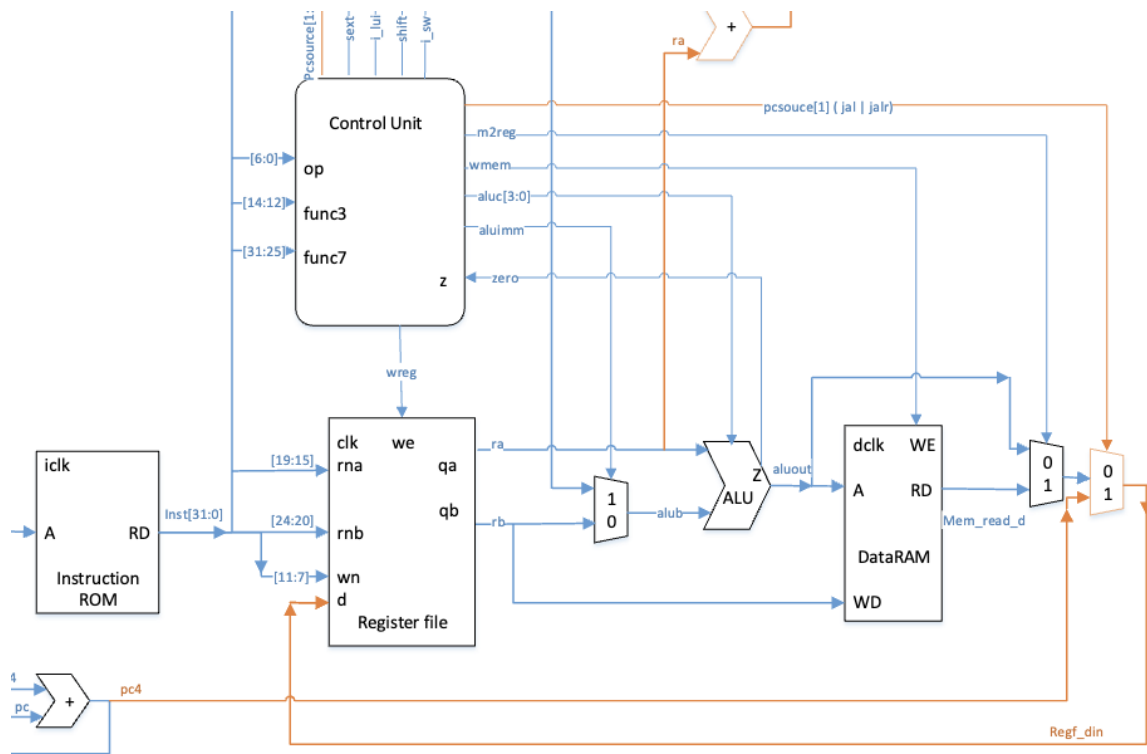


图3: 指导书中mux2x32的数据通路

```

33     mux2x32 result(
32         .s(m2reg),
31         .a1(mem),
30         .a0(aluout),
29         .y(tmp)
28     );
27
26     mux2x32 gen_Regf_din(
25         .s(pcsourse[1]),
24         .a0(tmp),
23         .a1(p4),
22         .y(regf_din)
21     );
20
19     mux2x32 alu_b(
18         .s(aluimm),
17         .a1(immediate),
16         .a0(rb),
15         .y(alub)
14     );

```

图4: 对应mux的例化代码

其他组件如 immext 、 cla32 等的例化和指导书图中对应进行实例化即可完成

实验结果演示总结

总体波形如下图所示

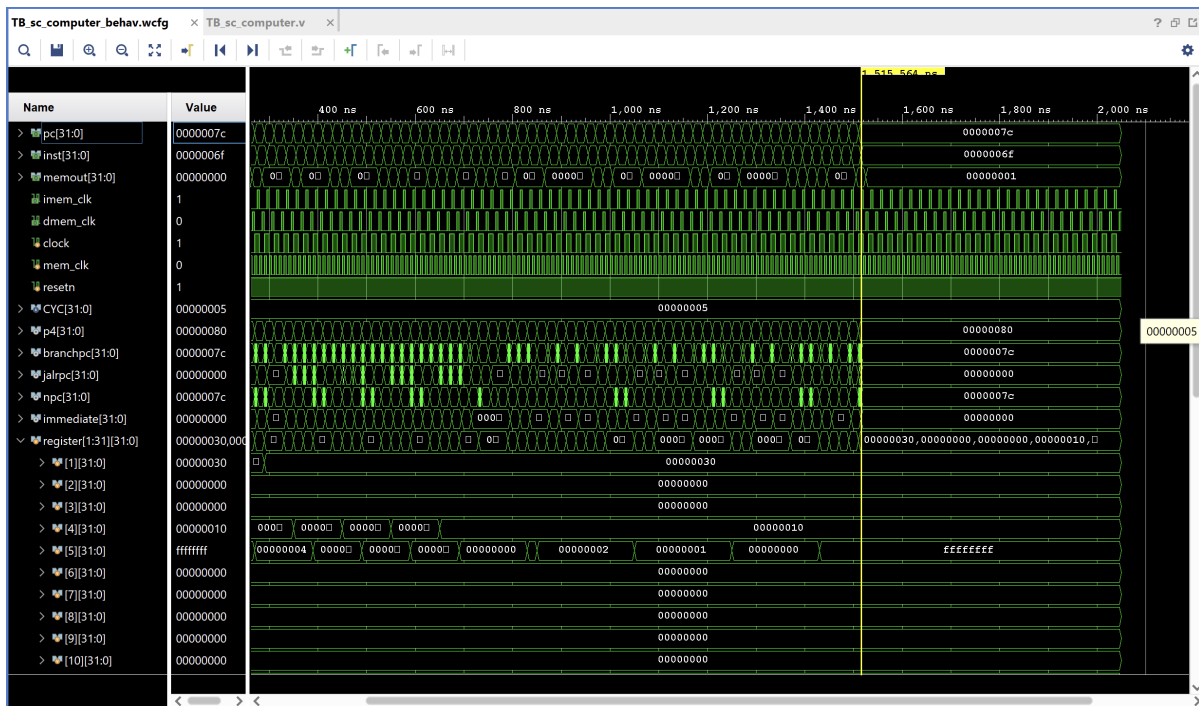


图5: 仿真结果波形-第一部分

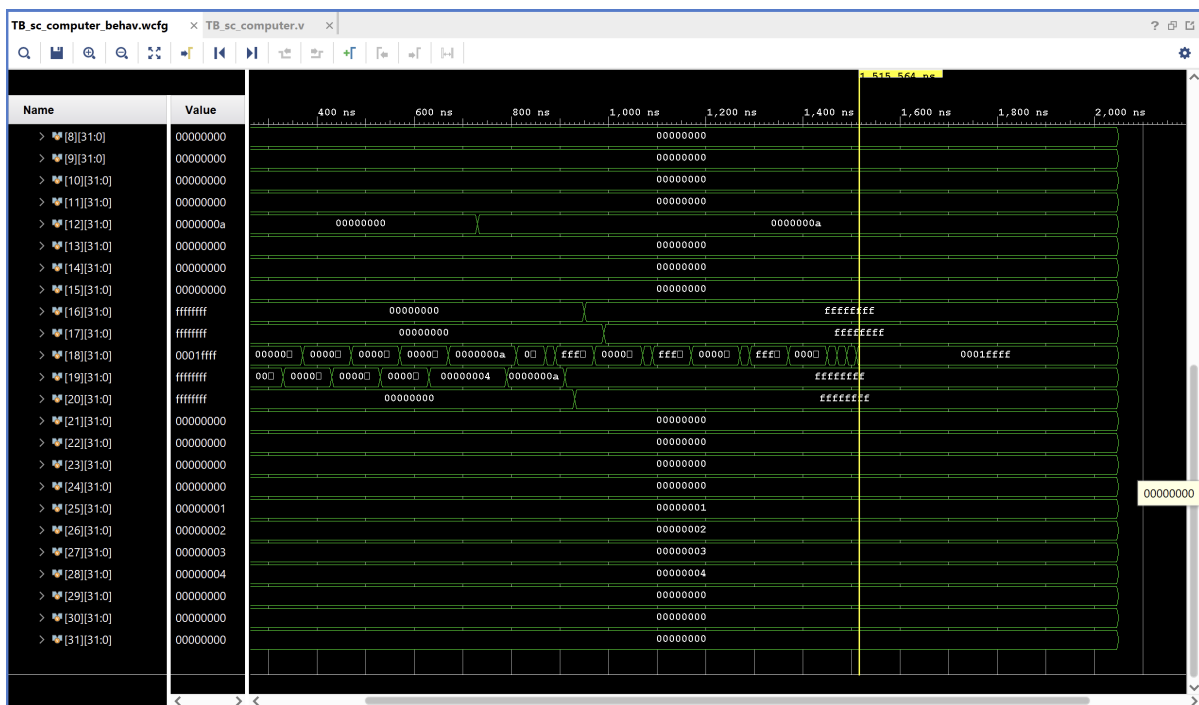


图6: 仿真结果波形-第二部分

与指导书中结果一致，程序执行到1515ns以后 pc 值为0000007c，指令 inst 为0000006f，reg18 值为0001ffff

790ns处的波形如下图

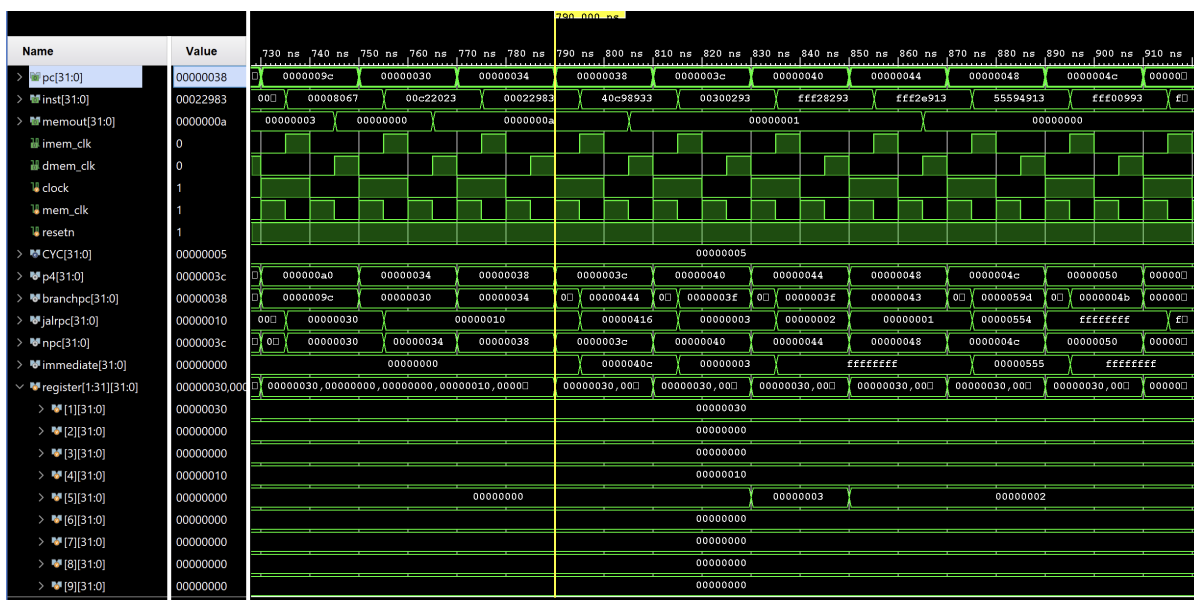


图7: 仿真结果波形-第一部分

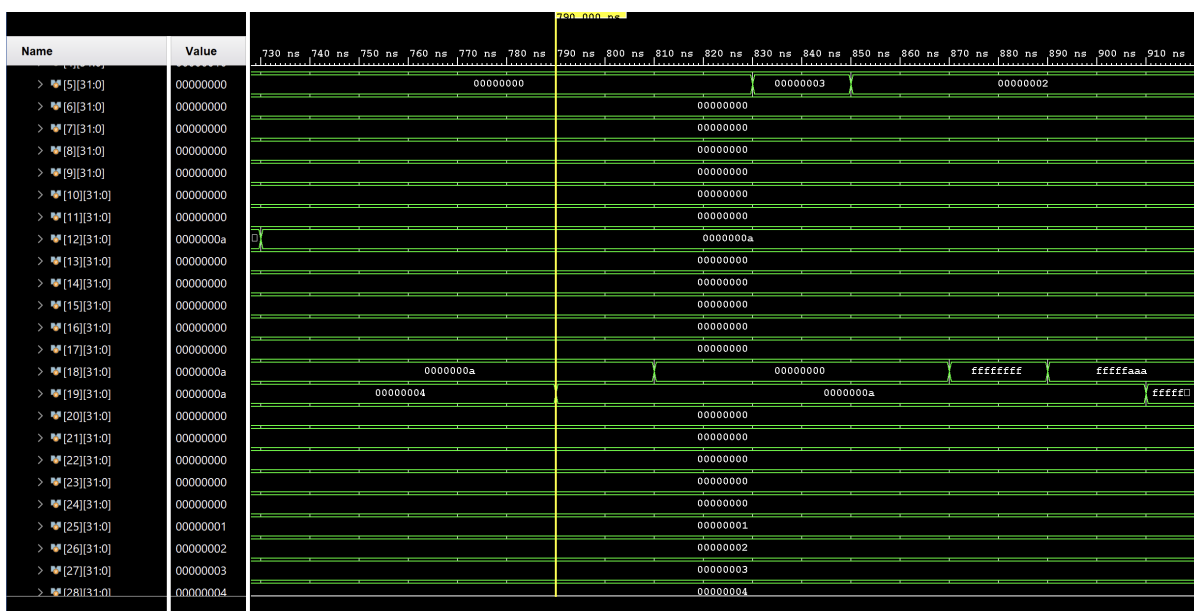


图8: 仿真结果波形-第二部分

执行的指令 `inst` 为 `00022983`，即 `lw x19, 0(x4)`，此处可见 `reg16` 值为 `0x0000000a`，`reg19` 在此时刻后被正确写入，置为 `0x0000000a`，与 `lab2-1` 表中结果一致。

拓展思考

Ripes中的单周期CPU数据通路如下图

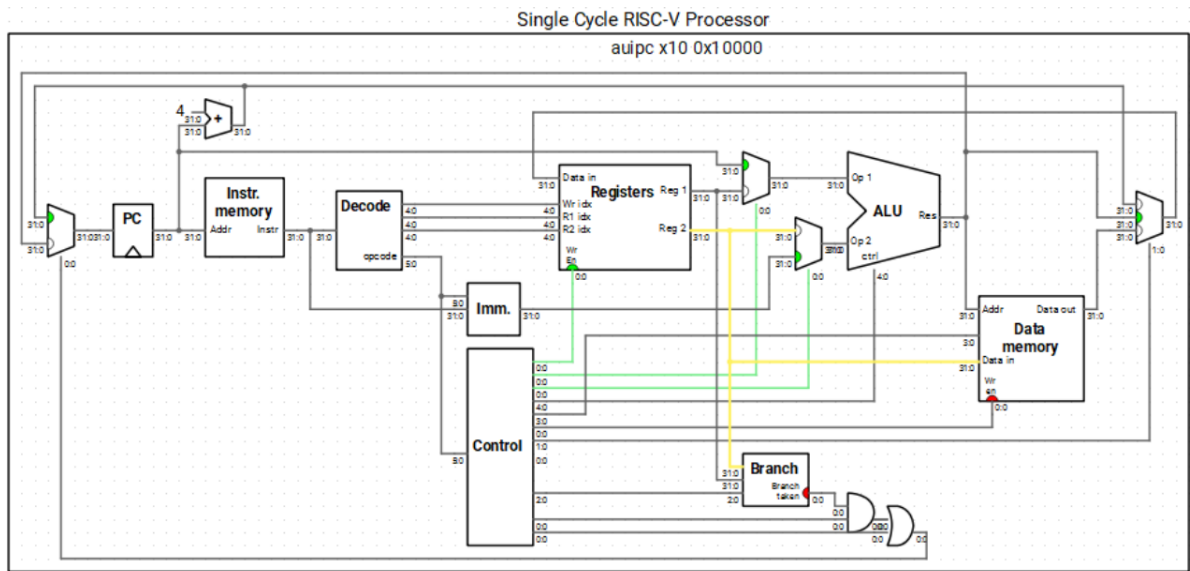


图9: Ripes中的单周期CPU数据通路示意图

使用ALU代替单独加法器计算新的分支地址，则对于branch命令（即 beq / bne ）需要单独的分支判断模块，因为这样更改以后无法再通过ALU的zero输出来判断是否采用分支。代码实现如下图：

```

55     wire branch_taken;
56     branch br (
57         .rs1(ra),
58         .rs2(rb),
59         .func3(inst[14:12]),
60         .branch_taken(branch_taken)
61     );
62     assign pcsource = (i_branch & branch_taken) | i_J;

```

图10: 分支判断模块/figcaption>

此外， pcsource 信号改为一位且由 i_branch / i_J (i_jal | i_jalr)与 branch_taken (branch模块的输出)得到。

相比源设计，将四路选择器替换为一个二路选择器，根据 pcsource 选择ALU输出或pc4。增加了一个单独的分支判断模块。同时，还增加一个产生 alua 信号的多路选择器，根据当前指令是否是 i_branch | i_jal 选择 alua 是 ra 或 pc 。

具体的代码在附件zip文件中。将 branch.v 模块引入并将 sc_cpu.v 、 sc_cu.v 和 immext.v 替换并进行仿真，结果与原实现完全一致。